

# SIMULAZIONI

$$\textcircled{*} V_{out} = 0 \Rightarrow V_{in,p} \approx 276 \mu V \quad \left[ \begin{array}{l} \text{CLOSED LOOP CONFIG.} \\ \text{INPUT AC SWEEP @ } V_{out} = 0 \end{array} \right]$$

INPUT OFFSET VOLTAGE

## SCHEMATICO

- DC SWEEP  $\Rightarrow V_{in,m} = \text{~~0~~} V_{in,p}$  (or  $V_{b2}$ )
  - ① ADE / DC / component parameter / select component  $[V_{in,p}]$  / sweep  $[-1,5, +1,5]$  / step  $[0,5m]$ , output  $[V_{out}]$
  - ② Prima  $V_{b2}$ , poi  $V_{in,p}$ . Trovo  $V_{b2} = -748 mV$   
Inoltre  $\textcircled{*}$   $V_{in,p} = 525 mV$

- AC OPEN Loop  $\Rightarrow$  AC /  $[1, 15M]$  / 15 points  
 DC gain =  $107,7 \text{ dB}$   
 pole ( $@ 104,7 \text{ dB}$ ) =  $6,3 \text{ Hz}$   
 $PM = 180^\circ - 92,6^\circ = 87,4^\circ$  ( $@ f_T = 1,49 \text{ MHz}$ )

- AC CLOSED Loop  $\Rightarrow$  GBW =  $1,65 \text{ MHz}$   
 $PM(\text{closed loop}) = 131^\circ ?$

- STEP RESPONSE  $\Rightarrow$ 

Period =  $6 \mu s$ ,  $t_{rise} = t_{fall} = 500 ns$

$SR^+ = \frac{956}{\mu s} V/\mu s$

RISE TIME  $[10\% \div 90\%] = \frac{578,4}{160 mV \div +160 mV} ns$

SETTLING TIME  $(1\%) = \frac{198 mV}{931} ns$

$SR^- = \frac{-957}{\mu s} V/\mu s$

FAULT TIME =  $\frac{569}{-198 mV} ns$

SETTL. TIME =  $\frac{905,5}{-198 mV} ns$

- CIRR  $\approx$  open loop, AC 1 sva in  $\frac{V_{in,p}}{V_{in,m}} \Rightarrow A_d = 107,7 \text{ dB}$
- CRR  $\Rightarrow$  closed loop, DC sweep ( $V_{in,p}$ )  $A_c = 59,35 \text{ dB} \Rightarrow CIRR = 48,35 \text{ dB}$ 

$CRR^+ = 1,21 V$   
 $CRR^- = -1,47 V$

}

$CRR = 2,68 V$

- PSRR  $\Rightarrow$  AC 1 in  $V_{DD}$  (PSRR $^+$ ) e  $V_{SS}$  (PSRR $^-$ )  $\Rightarrow$  OPEN Loop

Continua...



$$V_{DD} [A_{CL}] \Rightarrow A_{ps+} = 59,6 \text{ dB} \Rightarrow \text{PSRR}^+ = 48,1 \text{ dB}$$

$$V_{SS} [A_{CL}] \Rightarrow A_{ps-} = 67,3 \text{ dB} \Rightarrow \text{PSRR}^- = 40,6 \text{ dB}$$

• Total bias current  $\Rightarrow 6,8 \text{ mA}$  ?  $6,77 \text{ mA}$  nel layout!

~~LAYOUT~~